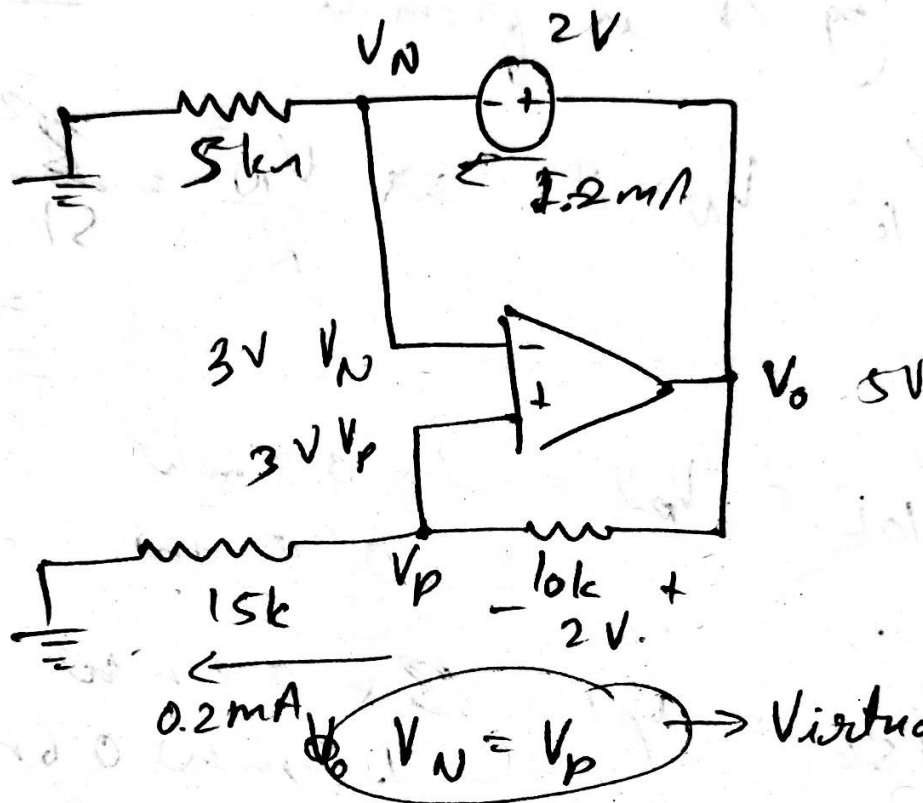


1



$$V_o - V_P = 2V$$

$$I = \frac{V}{R} = \frac{2}{10k} = 0.2mA$$

$$V_P = \frac{I}{R} = \frac{0.2}{15}$$

$$V_P = IR = 0.2 \times 15 = 3V$$

So,

$$V_N = V_P = 3V$$

$$V_o - V_N = 2V$$

$$V_o = 5V$$

Power: $P = VI = \frac{V^2}{R} = I^2 R$


$$P_{5k\Omega} = \frac{V^2}{R} = \frac{V_P^2}{5k} = \frac{3^2}{5} = 1.8 \text{ mW}$$

$$P_{10k} = VI = 2 \times 0.2 = 0.4 \text{ mW}$$

$$P_{15k} = VI = V_P \times 0.2 = 3 \times 0.2 = 0.6 \text{ mW}$$

So, $P_R = 1.8 + 0.4 + 0.6 = 2.8 \text{ mW} \rightarrow \text{Dissipated.}$

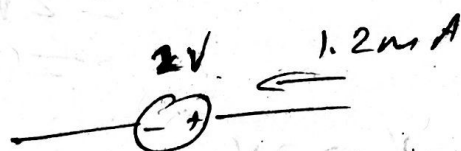Since current is flowing from +ve terminal to -ve terminal



$$P_{2V} = VI = 2 \times 1.2 = 2.4 \text{ mW}$$


So, Power delivered will be -ve.

$P_{\text{dissipated}}$


$$P_{\text{delivered}} = -2.4 \text{ mW}$$

$$P_{\text{Total [delivered dissipated]}} = 2.8 + 2.4 = 5.2 \text{ mW}$$
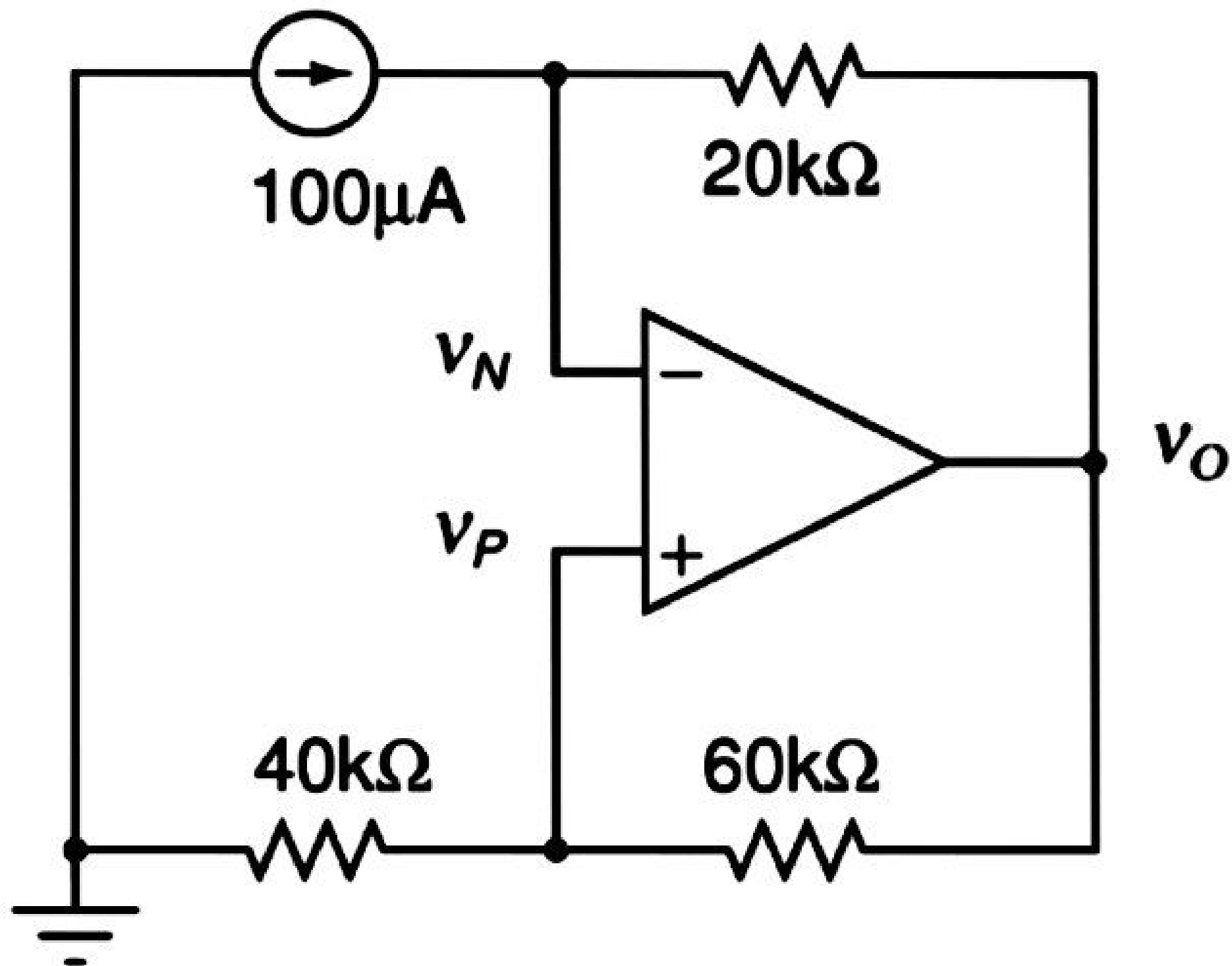
$$P_{\text{delivered by op amp}} = VI = 5 \times (1.2 + 0.2) = 7 \text{ mW}$$



②

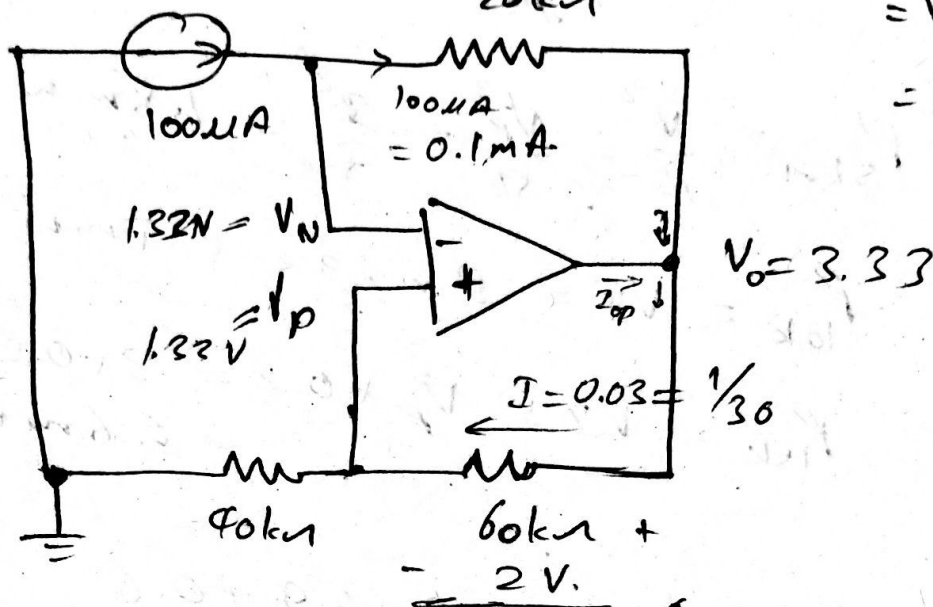

$$V = IR$$

$$= 100\mu A \times 20k$$

$$= 100 \times 10^{-6}$$

$$V_{20k} = I \times R = 100 \times 10^{-6} \times 20 \times 10^3$$

$$= 2V$$

$$V_o - V_N = 2V$$

$$V_N = V_P \rightarrow \text{Virtual gnd}$$

$$\text{So, } V_o - V_P = 2V$$

$$I = \frac{V}{R} = \frac{2}{60} = 0.033mA$$

$$V_P = IR$$

$$= 0.033 \times 40$$

$$= \frac{1}{30} \times 40 = 1.33V$$

$$V_o = 2 + V_N$$

$$= 2 + 1.33$$

$$= 3.33V$$

Power

$$\begin{aligned}P_{20k} &= VI \\&= 2 \times 100 \times 10^{-6} \\&= 200 \mu W \\&= 0.2 \text{ mW}\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}P_{60k} &= VI \\&= 2 \times \frac{1}{30} = \frac{1}{15} = 0.066 \text{ mW}\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}P_{40} &= VI \\&= V_p \times \frac{1}{30} \\&= 1.33 \times \frac{1}{30} \\&= 0.0443 \text{ mW}\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}\text{So, } P_R &= 0.2 + 0.066 + 0.0443 \\&= 0.3103 \text{ mW.}\end{aligned}$$

Now, Power by 100 μ A source

$$V = V_N = 1.33 \text{ V}$$

$$I = 100 \mu A$$

$$\begin{aligned}\text{So, } P &= 1.33 \times 100 \mu A \\&= 1.33 \times 10^{-4} \text{ W} \\&= 0.133 \text{ mW.}\end{aligned}$$

$$I_{op} + 0.03 = 0.1$$

$$I_{op} = 0.07 \text{ mA}$$

$$\begin{aligned}\text{So, } P_{\text{delivered by opamp}} &= V_o \times I_{op} \\&= 0.2331 \text{ mW}\end{aligned}$$